

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

**Peperiksaan Semester Pertama
Sidang Akademik 1991/92**

Oktober/November 1991

IOK 207/3 - Sistem Digit

Masa: (3 jam)

**Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi
DUAABELAS mukasurat yang bercetak (termasuk Lampiran)
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.**

**Jawab LIMA (5) soalan. Semua soalan mesti dijawab di dalam
Bahasa Malaysia.**

1. (a) Lukiskan rajah litar bagi fungsi di bawah dengan menggunakan,

(i) get-get NAND

(ii) get-get NOR

$$F = \bar{x} \bar{y} \bar{z} + x y \bar{z}$$

[60 markah]

(b) Suatu kod BCD dihantar kepada suatu penerima jauh. Penerima ini perlu mengandungi suatu litar untuk memastikan bahawa kod yang diterima adalah kod BCD (i.e. ≤ 1001). Rekabentukkan litar tersebut untuk mengeluarkan HIGH apabila ia menerima kod BCD yang tidak sah.

[40 markah]

2. (a) Bentuk gelombang di Rajah (1) adalah input-input kepada flip-flop di bawah

(i) FF J-K dipicu tepi positif

(ii) FF J-K dipicu tepi negatif


(iii) FF J-K tuan-hamba

(iv) FF tuan-hamba dengan kunci-keluar data

(master-slave flip-flop with data lock out)

Sila gunakan Lampiran 1 untuk melukis jawapan anda dan kepilkannya dengan buku jawapan anda.

[50 markah]

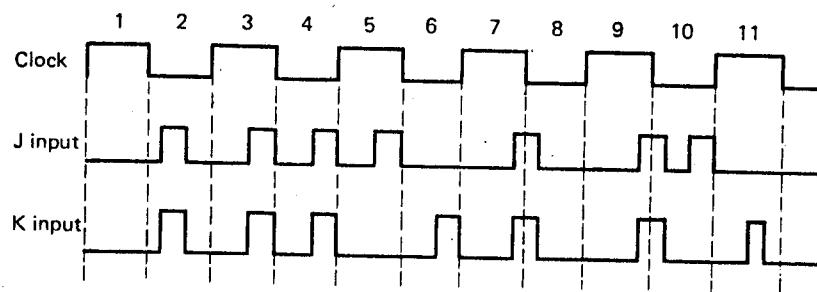

Rajah 1

2. (b) (i) Dengan menggunakan 74121, rekabentuk suatu litar yang mengeluarkan denyut negatif berlebar 5 ms, apabila isyarat-isyarat logik E atau F membuat peralihan negatif. Biasanya, E dan F berada didalam keadaan HIGH.

(ii) Ubahsuaikan litar di atas supaya satu isyarat kawalan G, merencat (inhibit) denyut output tanpa mengambilkira perubahan-perubahan didalam E atau F. (NOTE: Sila gunakan data sheet 74121 di Lampiran 2).

[50 markah]

3. (a) Sebuah komputer mengandungi nombor binary yang berikut didalam ingatannya

nombor perduaan —— 10100100


Apakah nilainya jika nombor itu adalah

- (i) suatu nombor decimal tanpa tanda
(unsigned decimal number)
- (ii) suatu nombor decimal yang menggunakan "2's complement"
- (iii) suatu BCD
- (iv) suatu nombor decimal bertanda yang menggunakan sistem "true-magnitude"

[40 markah]

- (b) Apakah jujukan membilang bagi pembilang di rajah (2).
Anggap bahawa pembilang diset semula pada awal.

[60 markah]

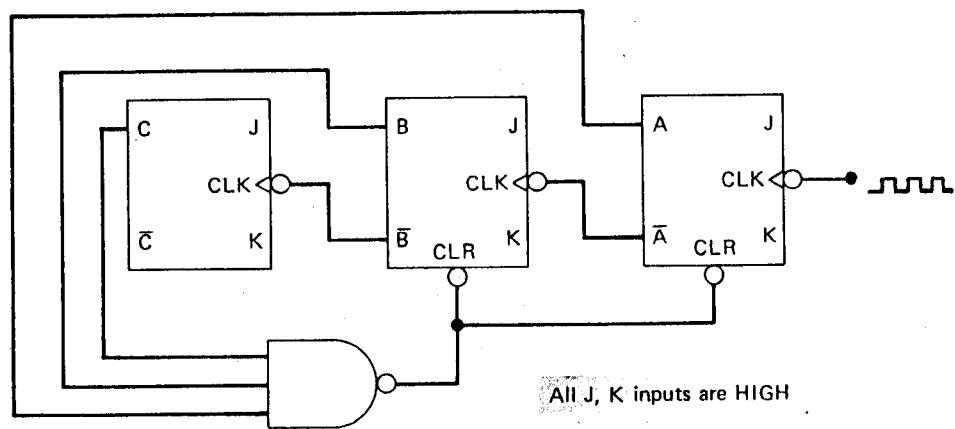

Rajah 2

4. (a) Apakah perbezaan di antara pembilang segerak dan pembilang tak segerak. Bincangkan kebaikan atau keburukan setiap satu dengan menggunakan contoh.

[30 markah]


- (b) Rekabentuk suatu litar untuk membahagikan frekuensi input oleh 20 (MOD-20) dengan menggunakan satu atau lebih 74293 dan jelaskan operasinya dengan ringkas.

NOTA: Sila gunakan kertas data (data sheet) di Lampiran 3.

[70 markah]

5. (a) Rajah (3) menunjukkan penggunaan penyahkod sebagai penjana isyarat kawalan. Anggap bahawa denyut set semula (RESET) diberi pada masa t_0 . Lukiskan isyarat kawalan bagi 32 denyut jam. Sila tulis jadual kebenaran sebelum melukis rajah pemasaan.

NOTA: Sila gunakan data sheet di Lampiran 3 dan 4.

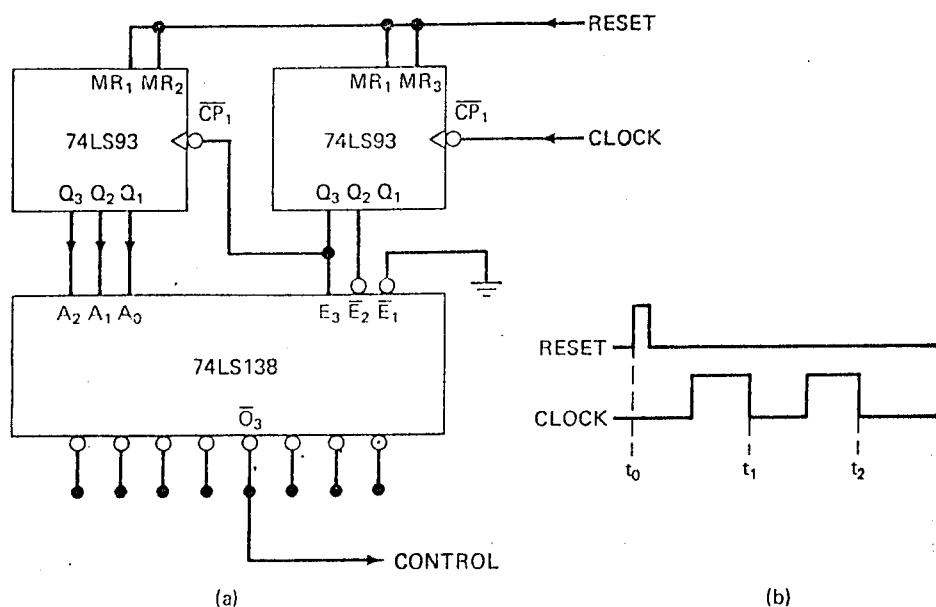

Rajah 3

(70 markah)

- (b) Apakah perbezaan di antara pengekod keutamaan dan pengekod biasa?


[30 markah]

6. (a) Kenapakah peranti logik keluaran galah tiang elu (totem-pole output) tidak boleh didawai meng-AND (wire ANDed).

[50 markah]

- (b) Litar monostabil di dalam Rajah (4) dipicu apabila suis ditutup. Apakah nilai R_{max} yang boleh digunakan supaya input B adalah Low apabila suis terbuka.

[50 markah]

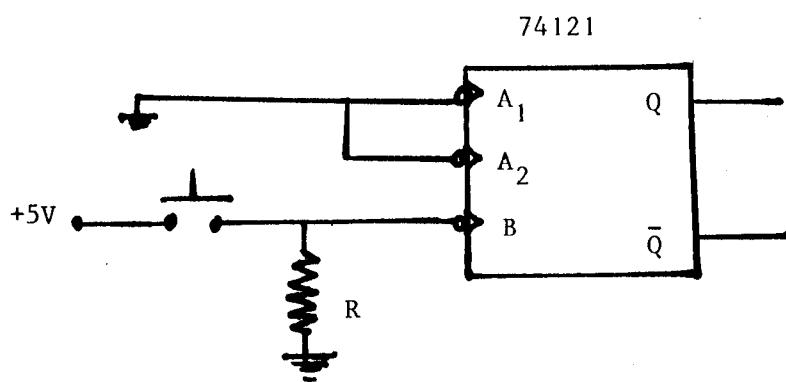

Rajah 4

7. (a) Jelaskan apakah yang berlaku kepada ciri-ciri CMOS yang berikut apabila V_{DD} ditambah


- (i) sut bising
- (ii) lesapan kuasa
- (iii) kelajuan pensuisan

[45 markah]

(b) Jelaskan salah satu cara perantara-mukaan TTL dengan CMOS **voltan tinggi**.

[55 markah]



oooooooooooo000oooooooooooo

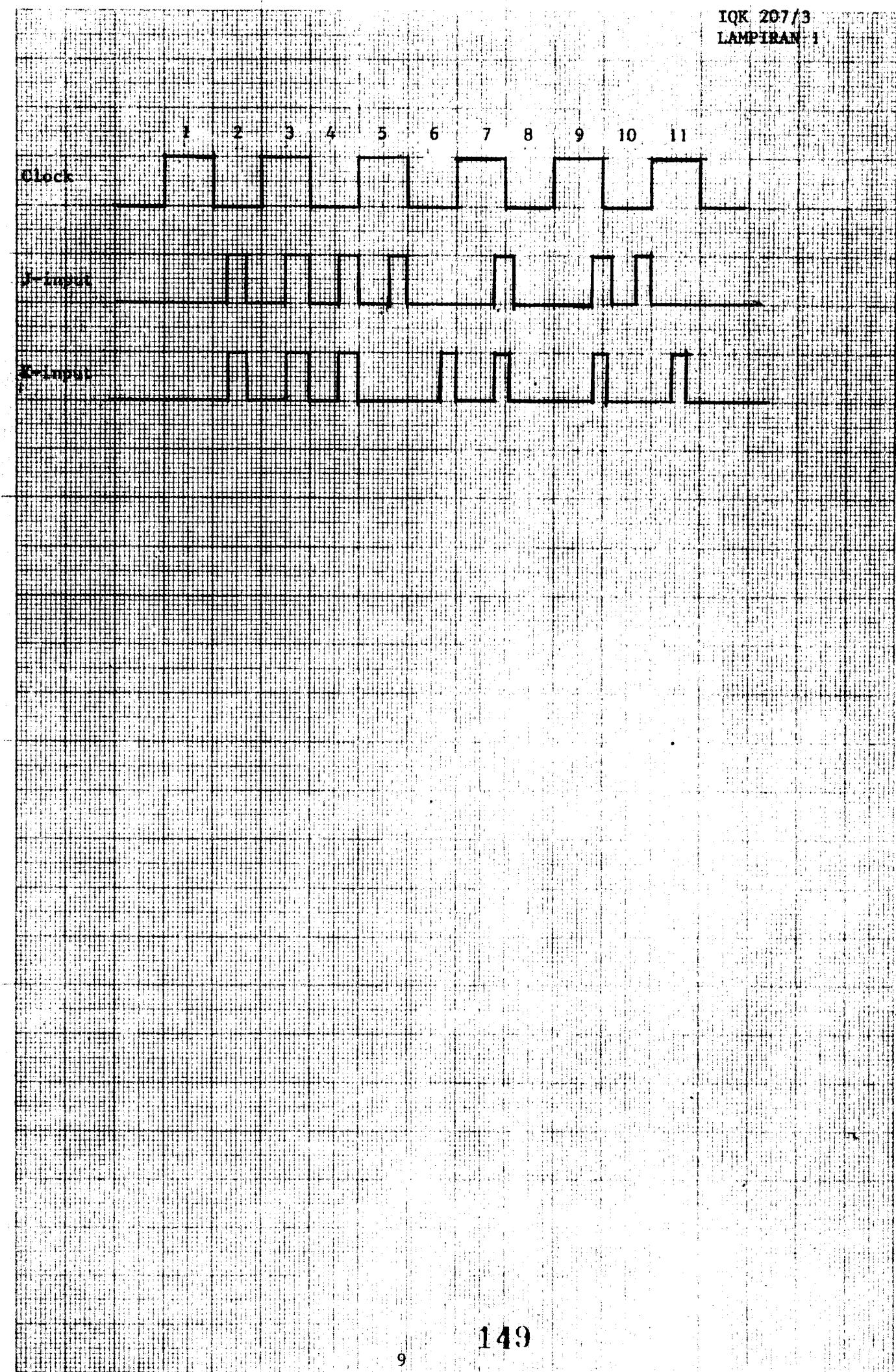

74121

		CONNECTION DIAGRAM PINOUT A									
		LOGIC SYMBOL									
54/74121											
MONOSTABLE MULTIVIBRATOR											
DESCRIPTION — The '121 features positive and negative dc level triggering inputs and complementary outputs. Input pin 5 directly activates a Schmitt circuit which provides temperature compensated level detection, increases immunity to positive-going noise and assures jitter-free response to slowly rising triggers.											
When triggering occurs, internal feedback latches the circuit, prevents re-triggering while the output pulse is in progress and increases immunity to negative-going noise. Noise immunity is typically 1.2 V at the inputs and 1.5 V on Vcc.											
Output pulse width stability is primarily a function of the external Rx and Cx chosen for the application. A 2 kΩ internal resistor is provided for optional use where output pulse width stability requirements are less stringent. Maximum duty cycle capability ranges from 67% with a 2 kΩ resistor to 90% with a 40 kΩ resistor. Duty cycles beyond this range tend to reduce the output pulse width. Otherwise, output pulse width follows the relationship: $t_w = 0.69 Rx Cx$		$V_{cc} = \text{Pin } 14$ $GND = \text{Pin } 7$ $NC = \text{Pins } 2, 8, 12, 13$									
ORDERING CODE: See Section 9											
PKGS	PIN OUT	COMMERCIAL GRADE		MILITARY GRADE		PKG TYPE					
		Vcc = +5.0 V ±5%, TA = 0°C to +70°C		Vcc = +5.0 V ±10%, TA = -55°C to +125°C							
Plastic DIP (P)	A	74121PC				9A					
Ceramic DIP (D)	A	74121DC		54121DM		6A					
Flatpak (F)	A	74121FC		54121FM		3I					
INPUT LOADING/FAN-OUT: See Section 3 for U.L.definitions											
PIN NAMES		DESCRIPTION				54/74 (U.L.) HIGH/LOW					
Ā1, Ā2 B Q, O		Trigger Inputs (Active Falling Edge) Schmitt Trigger Input (Active Rising Edge) Outputs				1.0/1.0 2.0/2.0 20/10					


7493, 74293

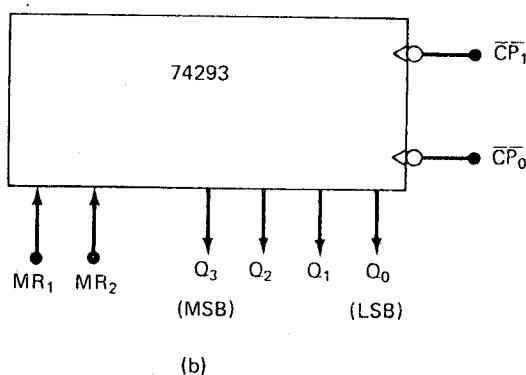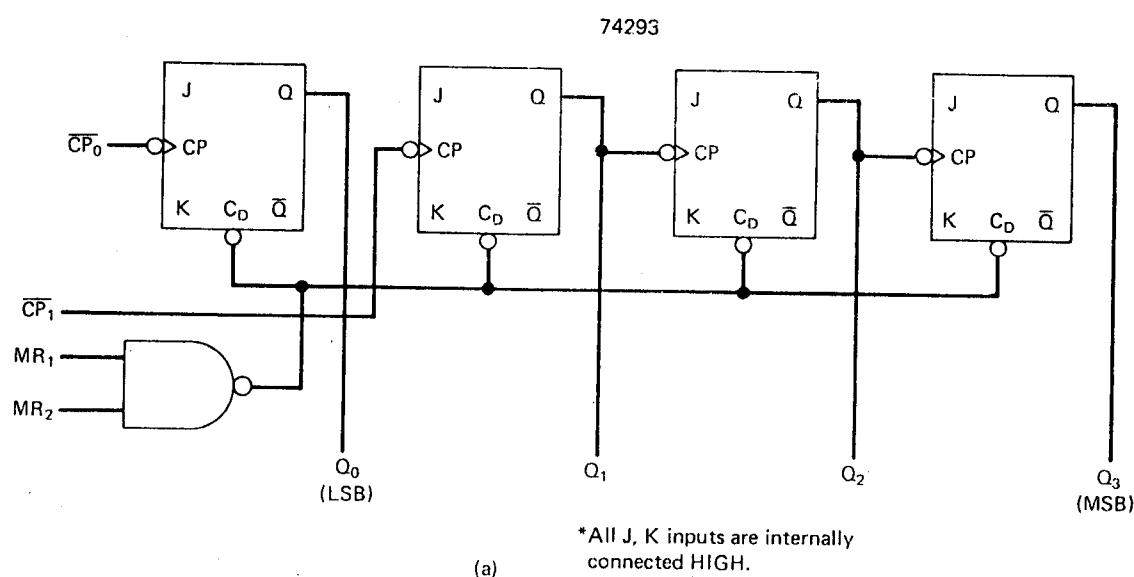

(a) litar logik


(b) simbol

74138

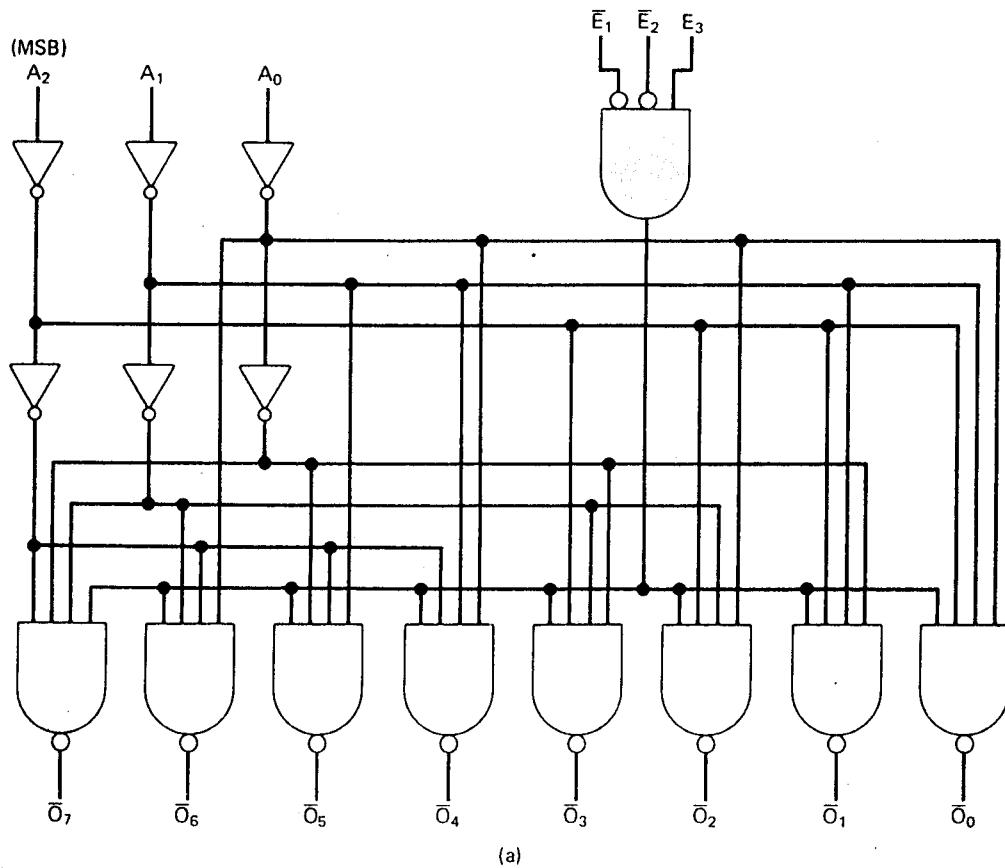

E_1	\bar{E}_2	E_3	Outputs
0	0	1	Respond to input code $A_2 A_1 A_0$
1	X	X	Disabled — all HIGH
X	1	X	Disabled — all HIGH
X	X	0	Disabled — all HIGH

(b)

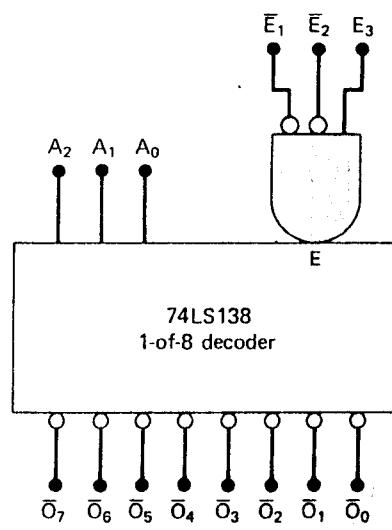

- (a) litar logik
- (b) Jadual kebenaran
- (c) simbol