

**UNIVERSITI SAINS MALAYSIA**  
Peperiksaan Semester Pertama  
Sidang Akademik 1990/91

Oktober/November 1990


**IOK 207/3 - Sistem Digit**  
Masa: [3jam]

---

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi **SEMBILAN** mukasurat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Jawab **5(LIMA)** soalan. Semua soalan mesti dijawab di dalam Bahasa Malaysia.

1. (a) Terangkan pengendalian litar di rajah (1)

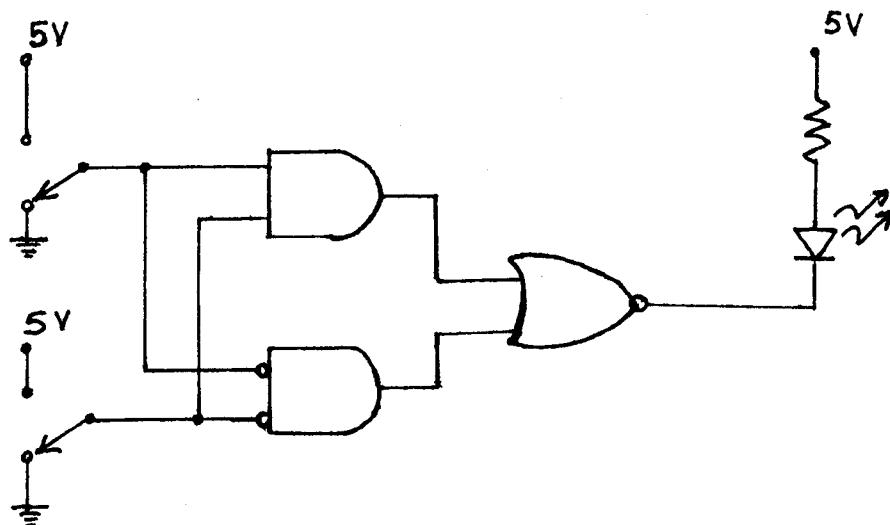

Rajah 1

[50%]

- (b) Satu kod BCD dihantar kepada penerima jauh. Bit-bit di dalam kod BCD adalah  $A_3\ A_2\ A_1$  dan  $A_0$ .  $A_3$  adalah bit paling bererti (MSB). Litar penerima jauh mengandungi litar pengesan ralat. Litar itu memeriksa kod yang diterima untuk memastikan samada ianya adalah kod BCD yang sah (iaitu  $\leq 1001$ ). Rekabentuk litar ini menggunakan K-map untuk menghasilkan HIGH bagi sebarang keadaan ralat.

[50%]

2. (a) Ringkaskan ungkapan Boolean yang berikut


$$(i) \quad BDE + \bar{B}\bar{C}D + CDE + \bar{A}\bar{B}CE + \bar{A}\bar{B}C + \bar{B}\bar{C}\bar{D}\bar{E}$$

$$(ii) \quad \bar{x}\bar{z} + \bar{y}\bar{z} + y\bar{z} + xyz$$

[ 40% ]

(b) Bandingkan pengendalian selak D dan flip-flop D terpicu pinggir negatif dengan mengenakan bentuk gelombang di rajah (2) kepada tiap-tiap satu dan menentukan bentuk gelombang output.


[ 60% ]

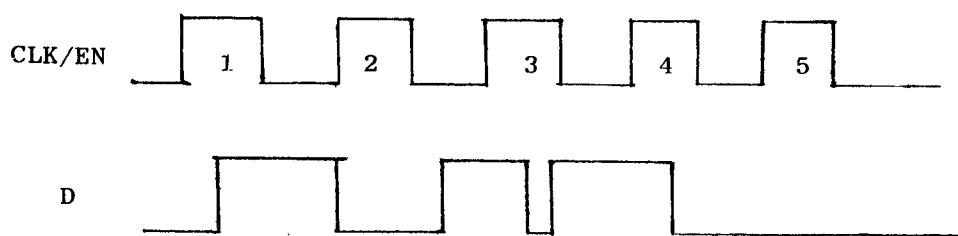

Rajah 2

3. (a) Tentukan bentuk-bentuk gelombang pada  $Q_1$ ,  $Q_2$  dan  $Q_3$  sebagai sambutan kepada denyut input tunggal di rajah (3).

[ 60% ]

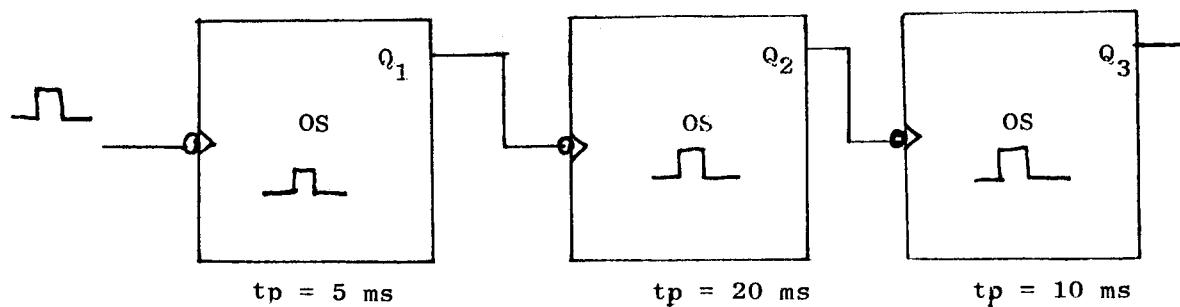

Rajah 3

- (b) Apakah perbezaan di antara litar monostabil tanpa boleh picu semula dan litar monostabil boleh picu semula.

[ 40% ]


4. (a) Jalankan pengendalian berikut di dalam sistem pelengkap dua ( $2^s$  complement). Gunakan 8 bit (termasuk bit tanda) bagi tiap-tiap nombor. Semak jawapan anda dengan menukar semula jawapan perduaan kepada perpuluhan.

- (i) campur 25 kepada 32
- (ii) campur 18 kepada -14
- (iii) tolak 32 dari 17

[ 40% ]

(b) Terangkan pengendalian litar di rajah (4).

[ 60% ]

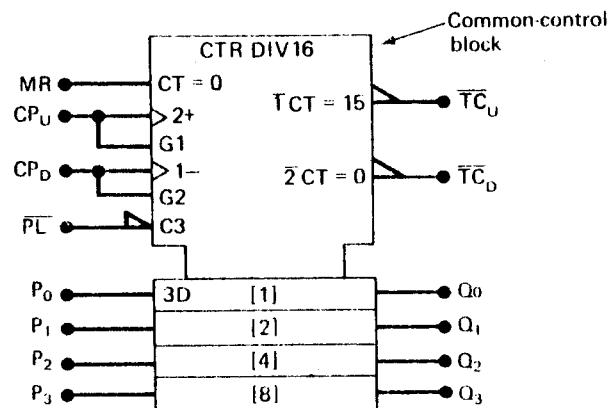


Rajah 4

5. (a) Bandingkan pembilang segerak dan pembilang tak segerak.

[ 40% ]

(b) Rekabentuk pembilang bagi dengan 60, menggunakan 74293 di rajah (5).

[ 60% ]

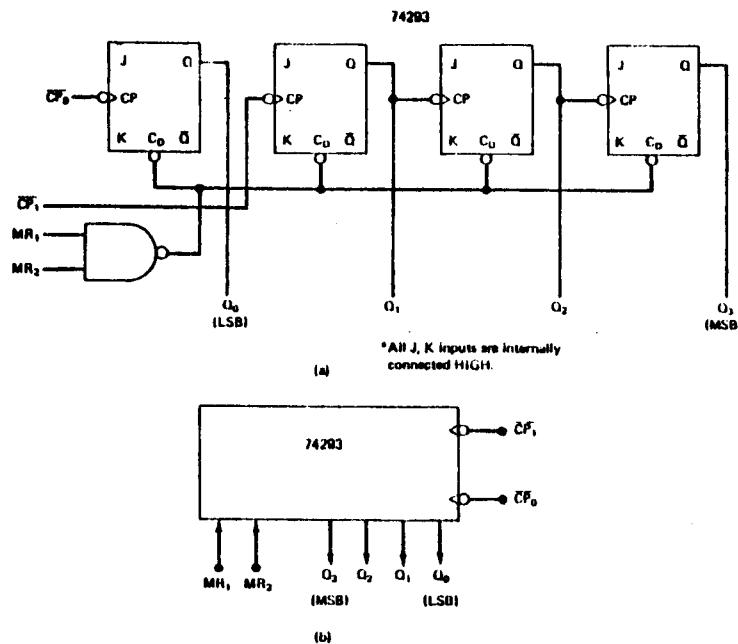

Rajah 5

6. (a) Terangkan yang berikut secara ringkas.

- i) penyahkod
- ii) pengekod
- iii) pemultipleks
- iv) penyahmultipleks


[ 50% ]

(b) Rujuk kepada gelombang di rajah (6a). Kenakan isyarat ini kepada 74LS138 seperti berikut


A -----> A<sub>0</sub>;    B -----> A<sub>1</sub>    C -----> A<sub>2</sub>;    D -----> E<sub>3</sub>

Anggapkan  $\bar{E}_1$  dan  $\bar{E}_2$  adalah terikat kepada LOW. Lukiskan bentuk gelombang bagi output  $\bar{O}_0$ ,  $\bar{O}_3$ ,  $\bar{O}_6$  dan  $\bar{O}_7$ .

[ 50% ]

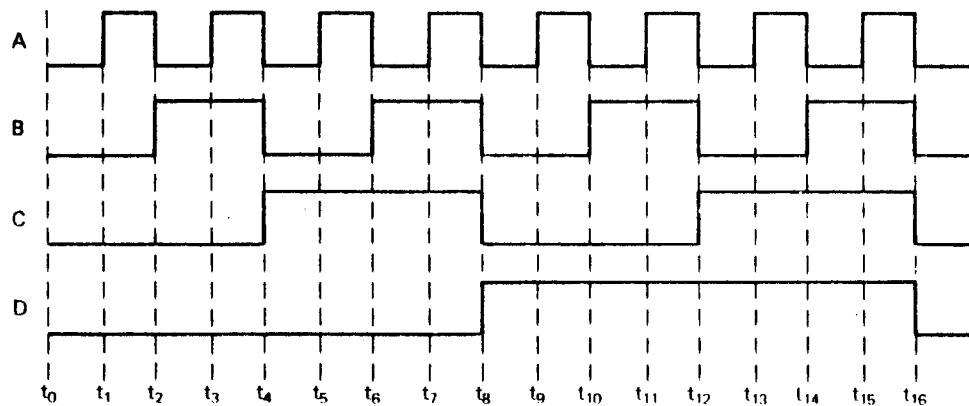

Rajah 6a

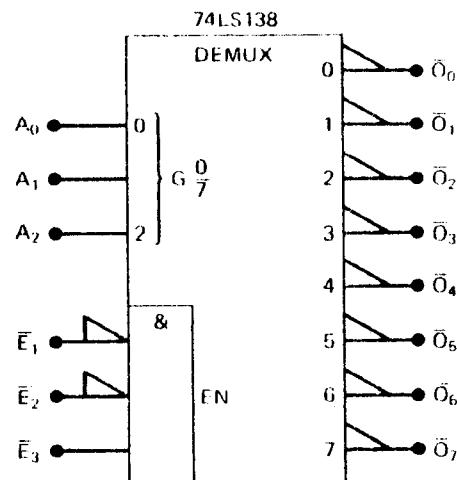

Rajah 6b

7. (a) Bandingkan keluarga logik TTL dan CMOS.

[40%]

(b) Output bagi get TTL disambung kepada berikut:

- i) dua beban dengan kipas-masuk 1.5 UL tiap-tiap satu
- ii) dua beban dengan kipas-masuk 2.0 UL tiap-tiap satu
- iii) dua beban dengan kipas-masuk 0.75 UL tiap-tiap satu

Apakah keperluan kipas-keluar bagi get TTL di atas untuk pengendalian yang memuaskan.

[30%]

(c) Dua jenis litar logik mempunyai ciri-ciri berikut:

	$V_{bekalan}$ volts	$V_{IH}$ volts	$V_{IL}$ volts	$V_{OH}$ volts	$V_{OL}$ volts	$t_{PLH}$ n.s	$t_{PHL}$ ns	$P_D$
litar A	6	1.6	0.9	2.2	0.4	10	8	16
litar B	5	1.8	0.7	2.5	0.3	18	14	10

- i) litar yang manakah mempunyai jidar bising paling baik bagi keadaan LOW
- ii) litar yang manakah mempunyai jidar bising paling baik bagi keadaan HIGH

- iii) litar yang manakah boleh dikendalikan pada frekuensi lebih tinggi
- iv) litar yang manakah menggunakan arus bekalan paling banyak.

[ 30% ]

ooooooooooooooo