

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

**Peperiksaan Semester Pertama
Sidang Akademik 1992/93**

OKtober/November 1992

IUK 114/3 - KEJURUTERAAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK

Masa : [3 jam]

Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi **DUAABELAS** (12) mukasurat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Sila jawab **SEMUA** soalan dalam Bahagian A. Jawapan untuk Bahagian A mesti ditulis di atas kertas soalan.

Sila jawab 4 soalan daripada Bahagian B dan Bahagian C.

Semua soalan membawa markah yang sama. Semua soalan mesti di jawab di dalam Bahasa Malaysia.

Bahagian A

Sila jawab semua soalan. Setiap jawapan yang betul akan diberi 4 markah dan 1 markah akan ditolak untuk setiap jawapan salah. Adalah mungkin bahawa satu soalan boleh mempunyai satu atau lebih jawapan yang betul. Pilih jawapan yang paling baik.

(100%)

1. (a) Tarikan jenis apakah yang dirasai oleh elektron valensi pada atom kuprum terhadap nukleus?
 - (a) Tiada
 - (b) Lemah
 - (c) Kuat
 - (d) Tidak dapat ditentukan.


- (b) Satu semikonduktor hakiki mempunyai lubang-lubang pada suhu bilik. Apakah yang menyebabkan lubang-lubang ini?
 - (a) pengedopan (doping)
 - (b) elektron-elektron bebas
 - (c) tenaga terma
 - (d) elektron-elektron valensi

- (c) Apabila voltan dikenakan kepada satu semikonduktor, lubang-lubang akan mengalir.
 - (a) jauh dari potensi negatif
 - (b) ke arah potensi positif
 - (c) di dalam litar luaran
 - (d) tiada satu pun yang di atas.

- (d) Di dalam semikonduktor jenis apakah lubang-lubang merupakan pembawa minor
- (a) ekstrinsik
 - (b) hakiki (intrinsic)
 - (c) jenis-n
 - (d) jenis-p.
- (e) Satu sumber voltan luaran dikenakan kepada semikonduktor jenis-p.. Jika hujung kiri kristal adalah positif, ke arah manakah pembawa majoriti mengalir?
- (a) Kiri
 - (b) Kanan
 - (c) Kedua-duanya tidak
 - (d) Tidak dapat ditentukan.
- (f) Apakah yang menyebabkan lapisan susutan (depletion layer)
- (a) Pengedopan
 - (b) Gabungan semula (recombination)
 - (c) Sawar upaya (potential barrier)
 - (d) Ions
- (g) Resapan (diffusion) elektron-elektron bebas menerusi simpang diod yang tidak dipincang menyebabkan
- (a) pincang hadapan
 - (b) pincang balikan
 - (c) keruntuhan
 - (d) lapisan susut

- (h) Apabila graph arus lawan voltan adalah garis lurus, peranti dikatakan
- Aktif
 - Lelurus
 - Bukan lelurus
 - Pasif
- (i) Voltan lutut (knee voltage) bagi diod adalah lebih kurang sama dengan
- Voltan yang dikenakan
 - Sawar upaya (potential barrier)
 - Voltan runtuh
 - Voltan hadapan.
- (j) Dengan menganggapkan diod unggul, berapakah jumlah arus yang melalui beban. Lihat Rajah (1)

Jawapan: _____

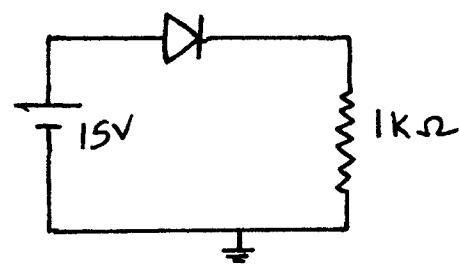

Rajah (1)

- (k) Dengan anggaran yang kedua, berapakah arus yang melalui beban. Lihat Rajah (1).

Jawapan: _____

- (l) Dengan voltan rektifikasi separuh gelombang merintangi rintangan beban, arus beban mengalir pada bahagian kitaran yang mana?
- (a) 0°
(b) 90°
(c) 180°
(d) 360°
- (m) Voltan yang keluar dari rektifier tetimbang (bridge rectifier) adalah
- (a) isyarat separa gelombang
(b) isyarat penuh gelombang
(c) isyarat rektifikasi tetimbang
(d) gelombang sinus.
- (n) Apakah voltan beban puncak di dalam rektifier gelombang penuh jika voltan sekunder ialah 20V rms
- Jawapan: -----
- (o) Adalah dikehendaki supaya voltan beban puncak yang keluar dari rektifier tetimbang adalah 40V. Anggarkan nilai rms bagi voltan sekunder.
- (a) 0V
(b) 14.4V
(c) 28.3V
(d) 56.6V


- (p) Di dalam rektifier tetimbang, jika voltan sekunder bertambah dengan penapis input-kapasitor, voltan beban akan
- (a) berkurangan
 - (b) tidak berubah
 - (c) bertambah
 - (d) tiada seperti di atas.
- (q) Kenyataan manakah yang benar mengenai voltan runtuh di dalam diod Zener?
- (a) Ia berkurangan apabila arus bertambah
 - (b) Ia merosakkan diod
 - (c) Ia bersamaan arus darab dengan rintangan
 - (d) Ia adalah malar.
- (r) Jika rintangan beban berkurangan di dalam regulator Zener, arus Zener
- (a) Berkurangan
 - (b) Tetap sama
 - (c) Bertambah
 - (d) Bersamaan voltan punca dibahagi rintangan siri.

- (s) Apabila voltan punca bertambah di dalam regulator Zener, manakah di antara arus-arus ini yang hampir-hampir tetap sama.
- (a) Arus siri
 - (b) Arus Zener
 - (c) Arus beban
 - (d) Jumlah arus
- (t) Kapasitans bagi diod vaaraktor bertambah apabila voltan balikan merintanginya
- (a) Berkurangan
 - (b) Bertambah
 - (c) Runtuh
 - (d) Menyimpan cas-cas
- (u) Apakah perkara yang paling penting yang dilakukan oleh transistor.
- (a) Menguatkan isyarat-isyarat lemah
 - (b) Rektifikasi voltan talian
 - (c) Regulasi voltan
 - (d) Mengeluarkan cahaya
- (v) Kebanyakannya elektron pada tapak transistor npn mengalir
- (a) Keluar dari kaki tapak
 - (b) Masuk ke pengumpul
 - (c) Masuk ke pemancar
 - (d) Masuk ke bekalan tapak.

- (w) Kebanyakan elektron yang mengalir melalui tapak akan
- (a) Mengalir ke dalam pengumpul
 - (b) Mengalir keluar dari kaki tapak
 - (c) Bergabung semula dengan lubang-lubang tapak
 - (d) Bergabung semula dengan lubang-lubang pengumpul.
- (x) Apakah fakta yang paling penting mengenai arus pengumpul.
- (a) Ia di dalam ukuran milliampere.
 - (b) Ia bersamaan arus tapak dibahagi dengan gandaan arus.
 - (c) Ia adalah kecil
 - (d) Ia adalah hampir sama dengan arus pemancar.
- (y) Di dalam kawasan aktif, arus pengumpul tidak bertukar dengan banyaknya dengan perubahan
- (a) Voltan bekalan tapak
 - (b) Arus tapak
 - (c) Gandaan arus
 - (d) Rintangan pengumpul.


Bahagian B

2. (a) Tentukan arus yang melalui perintang 10Ω pada litar di Rajah B.1. Guna Teorem Thevenin.
- (b) Tentusahkan keputusan anda pada (a) dengan menggunakan mana-mana lain yan anda tahu.

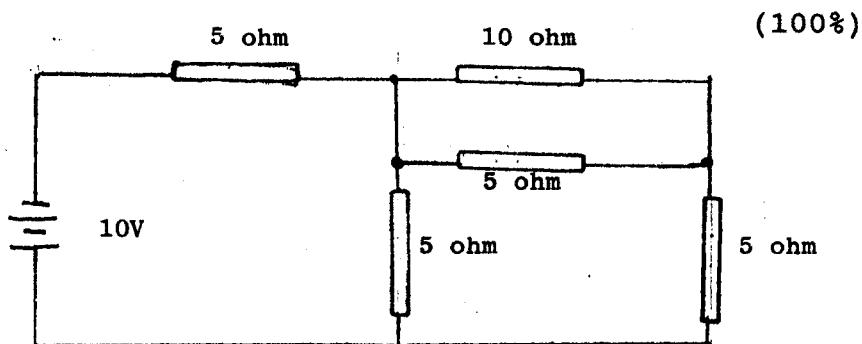
**Rajah B.1**

3. Litar magnet bulat bagi besi tempawan (wrought iron) ditunjukkan di Rajah B.2 (a). Lengkung B-H diberi di Rajah B.2 (b). Lengan tengahnya mempunyai luas keratan lintang sebanyak 800 mm^2 . Tiap-tiap satu lengan tepi mempunyai luas keratan lintang sebanyak 500 mm^2 . Arus di dalam gelung ialah 5A . Terdapat sela udara (airgap) sebanyak 1 mm pada lengan tepi.
- Tentukan bilangan pusingan pada gelung, jika flux sebaiknya 1 m Wb hendak ditetapkan pada sela udara. Anggapkan tidak ada kebocoran.

(100%)

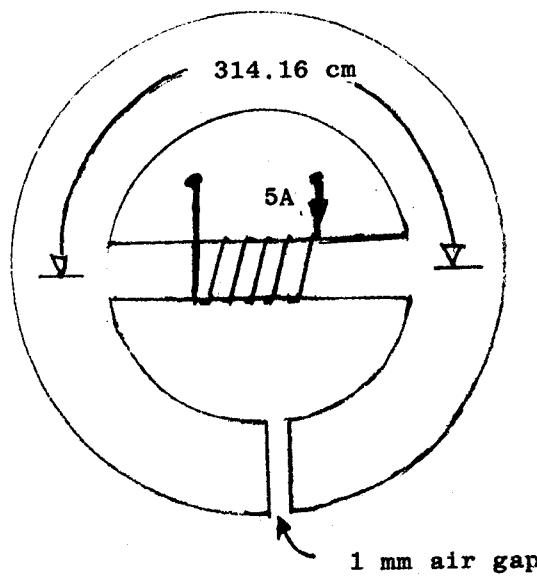

Rajah B.2(a)

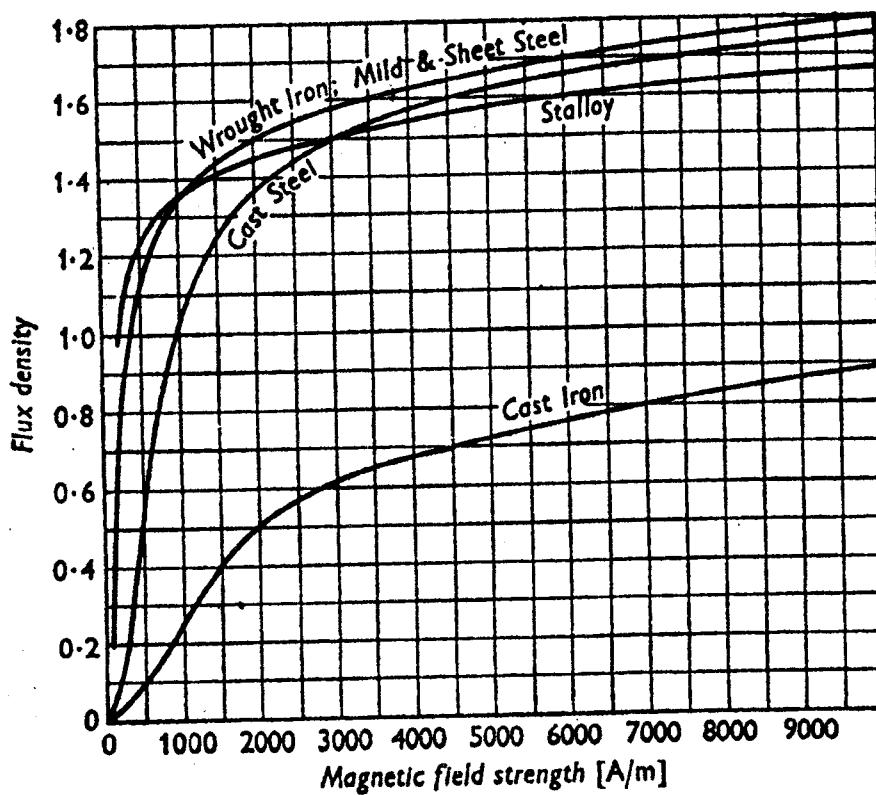


Rajah B.2(b)

Bahagian C

4. Frekuensi penjana V_s yang ditunjukkan di dalam Rajah C 1 ialah frekuensi resonans siri L dan C. Dengan menggunakan Teorem Norton, tunjukkan bahawa arus melalui beban Z_L ialah pemalar dan tidak bergantung kepada beban.

Sekiranya $V_s = 100V$, $L = 10 \text{ mH}$ dan $C = 2000 \text{ pF}$ cari nilai voltan melintangi satu beban yang terdiri dari rintangan $R_L = 1 \text{ k}\Omega$ selari dengan kapasitans $C_L = 2000 \text{ pF}$.

Seandainya terdapat satu rintangan kecil bersiri dengan L di dalam Rajah C 1, apakah kesannya ke atas litar dan tentukan sama ada Teorem Thevenin dapat mempermudahkan masalah ini.

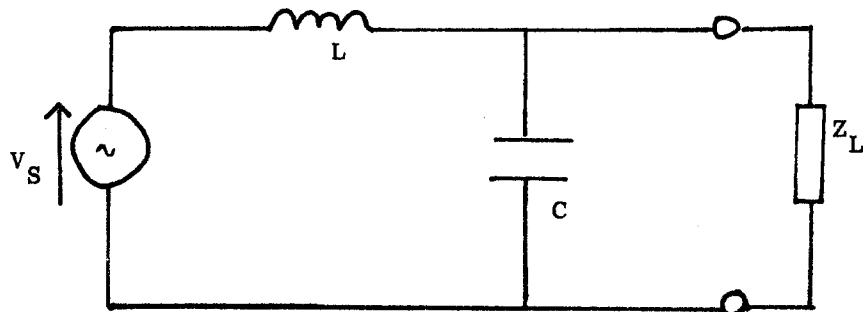Rajah C 1

5. Satu kabel 4 dawai membekalkan beban sambungan star yang terdiri dari:

Fasa Merah $(5 - j10) \Omega$

Fasa Kuning $(3 - j6) \Omega$

Fasa Biru $(2 + j4) \Omega$

Jika voltan kabel adalah seimbang dan bersamaan dengan 415V, kira:

- (a) magnitud dan fasa arus-arus talian dan arus neutral.
 - (b) jumlah kuasa yang dibekalkan kepada beban tersebut.
- Lakarkan rajah fasor sistem ini.

6. Sebuah stesyen janakuasa A dengan voltan talian 11kV membekalkan dua buah substesyen B dan C melalui dua litar berasingan. Substesyen B dan C juga disambung di antara satu sama lain menerusi satu litar penyambung. Litar-litar tersebut mempunyai impedans-impedans seperti berikut:

$$\text{Impedans litar A ke B} = (2 + j4) \Omega$$

$$\text{Impedans litar A ke C} = (2 + j3) \Omega$$

$$\text{Impedans litar B ke C} = (3 + j5) \Omega$$

Beban di B bernilai 100A pada faktor kuasa 0.8 menyusul, sementara beban di C bernilai 70A pada faktor kuasa 0.9 menyusul.

Kira arus yang mengalir di dalam tiap-tiap litar, dan juga voltan di antara B dan C sekiranya litar BC diputuskan. Apakah implikasi keputusan anda?

oooooooooooo0000000000oooooooooooo