

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Peperiksaan KSCP
Sidang Akademik 1997/98

April 1998

Rancangan Diploma Teknologi Makmal

DTM 234/2 - Keelektrikan, Kemagnetan dan Elektronik Asas

Masa: [2 jam]

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Jawab kesemua EMPAT soalan. Kesemuanya wajib dijawab dalam Bahasa Malaysia.

$$\epsilon_0 = 8.8542 \times 10^{-12} \text{ Fm}^{-1}$$

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9.0 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ Hm}^{-1}$$

$$e = -1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

1. (a) Perihalkan dengan ringkas:

- (i) Permukaan Keupayaan Setara
- (ii) Fluks Elektrik
- (iii) Dwikutub Elektrik.

(20/100)

(b) Suatu rod kuprum silinderan mempunyai panjang L, luas keratan rentas A dan rintangan R. Suatu lagi rod kuprum silinderan mempunyai panjang dua kali ganda rod pertama dengan isipadu sama. Dapatkan nisbah

- (i) luas keratan rentas
- (ii) rintangan


antara kedua-dua rod tersebut.

(20/100)

...2/-

- (c) Berikan perbezaan dan persamaan di antara Hukum Gauss dan Hukum Ampere.
(15/100)

(d)

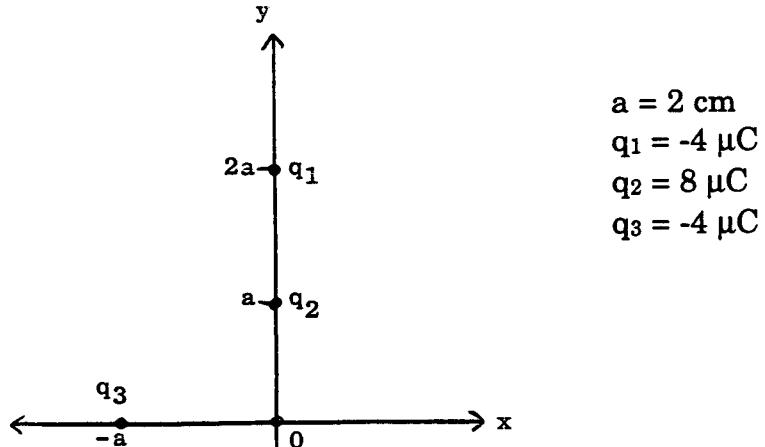


Rajah 1

- (i) Merujuk kepada rajah 1, dapatkan keupayaan elektrik dan medan elektrik di asalan 0.
(ii) Sekiranya suatu cas uji $q_t = 2 \mu\text{C}$ diletakkan di 0, dapatkan daya keatas cas tersebut.

(45/100)

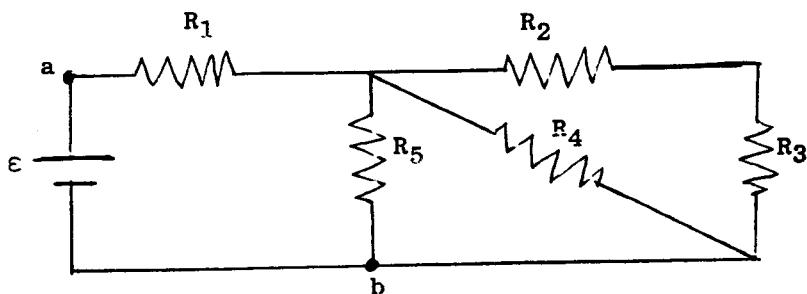2. (a) Dapatkan rintangan setara di antara titik a dan b dalam rajah 2.



$$R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R_5 = 10 \Omega$$


Rajah 2

(20/100)

...3/-

(b) Merujuk kepada rajah 3, dapatkan:

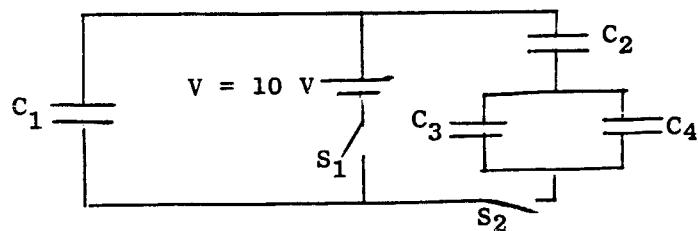- (i) cas pada C_1 apabila suis S_1 ditutup
- (ii) cas pada C_1, C_2, C_3 dan C_4 apabila suis S_1 dibuka dan suis S_2 ditutup.




$$C_1 = C_2 = 10 \mu\text{F}$$

$$C_3 = C_4 = 20 \mu\text{F}$$

Rajah 3

(30/100)

(c)

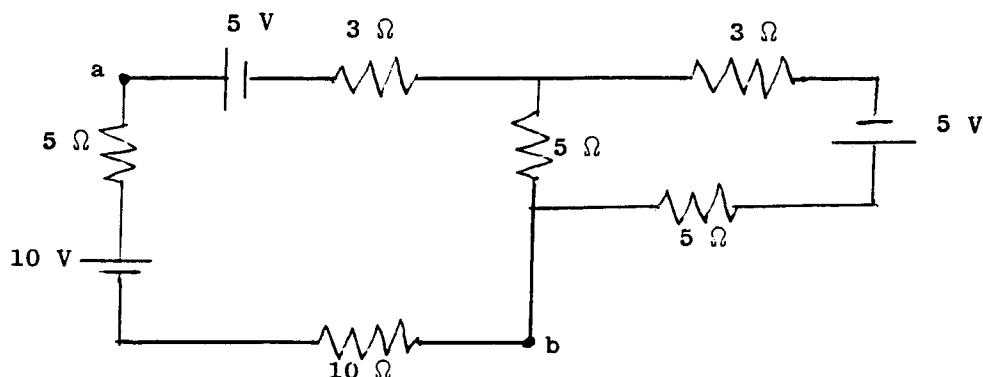

Rajah 4

(i) Dapatkan nilai arus dalam setiap rintangan dalam rajah 4.


(ii) Dapatkan V_{ab} .

(50/100)

...4/-

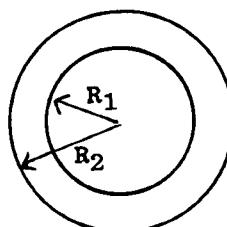3. (a) Dari tiga vektor dalam $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$, pasangan manakah vektor yang mesti bertegak lurus dan mana boleh mempunyai sudut? (10/100)
- (b) Jika suatu elektron tidak dipesongkan apabila bergerak melalui suatu ruang, adakah boleh dikatakan bahawa tiada medan magnet dalam ruang tersebut? Jelaskan. (10/100)
- (c) Rajah 5 menunjukkan keratan rentas dua solenoid yang di susun sepaksi. Kedua-dua solenoid panjangnya 0.5 m. Solenoid luaran mempunyai 4000 lilitan dan membawa arus 5 A. Solenoid dalaman mempunyai 2000 lilitan. Dapatkan arus dalam solenoid dalaman agar medan magnet di sepanjang paksi adalah
- (i) 2 mT
(ii) sifar

Tentukan samada arah arus dalam kedua-dua solenoid itu sama atau berlawanan.



$$R_1 = 10 \text{ cm}$$
$$R_2 = 20 \text{ cm}$$

Rajah 5

(40/100)

- (d) Suatu gelung dawai tertutup membawa arus i. Gelung itu berada dalam medan magnet seragam \vec{B} . Tunjukkan bahawa daya magnet bersih keatas gelung adalah sifar. Adakah hal ini juga sah sekiranya medan magnet bukan seragam? (40/100)

...5/-

4. (a) Terangkan dengan ringkas:

- (i) Dalam kes induktans saling, adakah swainduktans juga wujud?
- (ii) Kaitan di antara Hukum Lenz dengan Hukum Keabadian Tenaga.

(20/100)


(b) Gegelung 1 mempunyai $L_1 = 25 \text{ mH}$ dan $N_1 = 100$ lilitan. Gegelung 2 mempunyai $L_2 = 40 \text{ mH}$ dan $N_2 = 200$ lilitan. Kedua-dua gelung adalah pegun dan pekali induktans saling adalah 3.0 mH . Suatu arus 6.0 mA dalam gegelung 1 berubah pada kadar 4.0 A/s . Dapatkan:

- (i) fluks Φ_{12} dan d.g.e. swainduktans dalam gegelung 1.
- (ii) fluks Φ_{21} dan d.g.e. induktans saling dalam gegelung 2.

(40/100)

(c) Dengan merujuk kepada rajah 6, dapatkan:

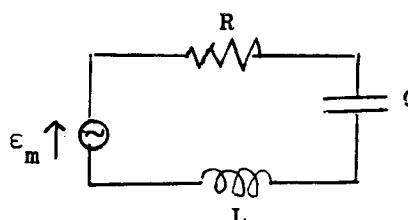- (i) reaktans kapasitan X_C
- (ii) reaktans induktif X_L
- (iii) impedans Z
- (iv) pemalar fasa ϕ .



$$\begin{aligned} R &= 160 \Omega \\ C &= 15 \mu\text{F} \\ L &= 230 \text{ mH} \\ v &= 60 \text{ Hz} \\ \epsilon_m &= 36 \text{ V} \end{aligned}$$

Rajah 6

(40/100)