



First Semester Examination  
2018/2019 Academic Session

December 2018/ January 2019

**EEK369 – HIGH VOLTAGE SYSTEM**  
*(Sistem Voltan Tinggi)*

Duration : 3 hours  
(Masa : 3 jam)

---

Please check that this examination paper consists of **ELEVEN (11)** pages of printed material before you begin the examination.

[*Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi **SEBELAS (11)** mukasurat bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.*]

**Instructions:** This question paper consists of **SIX (6)** questions. Answer **ALL** questions in **PART A** and **TWO (2)** from **PART B** questions. All questions carry the same marks.

**Arahan:** Kertas soalan ini mengandungi **ENAM (6)** soalan. Jawab **SEMUA** soalan di **PART A** dan **DUA (2)** soalan dari **PART B**. Semua soalan membawa jumlah markah yang sama.]

In the event of any discrepancies, the English version shall be used.

[*Sekiranya terdapat sebarang percanggahan pada soalan peperiksaan, versi Bahasa Inggeris hendaklah digunakan.*]

**PART A****BAHAGIAN A**

1. An experiment has been performed in a certain gas insulating media using the plane-plane electrodes. The result of Townsend type current versus distance,  $d$  is plotted as shown in Figure 1.1.

*Suatu ujikaji telah dijalankan dalam gas tertentu dengan menggunakan satah-satah elektrod. Arus elektrik jenis Townsend lawan jarak,  $d$  telah diplotkan seperti ditunjukkan dalam Rajah 1.1.*

- (a) Explain how does the Townsend first ionization coefficient  $\alpha$  can be determined?

*Terangkan bagaimana pekali pengionan pertama Townsend dapat ditentukan?*

(20 marks/markah)

- (b) From the experiment, it was found that the steady state current is  $2.7 \times 10^{-8}$  A at a voltage of 10 kV and at a distance of 0.005 m between the electrodes. Keeping the electric field constant and increasing the distance of the electrodes to 0.01 m results in a current of  $2.7 \times 10^{-6}$  A. Calculate

*Daripada ujikaji tersebut, keadaan arus mantap ialah  $2.7 \times 10^{-8}$  pada voltan 10 kV dan jarak di antara elektrod ialah 0.005 m. Dengan menentukan medan elektrik sentiasa malar dan menambahkan jarak antara elektrod kepada 0.01 m, menghasilkan arus sebanyak  $2.7 \times 10^{-6}$  A. Kirakan*

- (i) The applied voltage required to keep the electric field constant at the increasing distance of 0.01 m

*Voltan yang dikenakan agar medan elektrik tetap malar bagi penambahan jarak 0.01 m*

(10 marks/markah)

-3-

- (ii) The Townsend first ionization coefficient,  $\alpha$

*Pekali pengionan pertama Townsend,  $\alpha$*

(10 marks/markah)

- (c) Briefly explain the criterion of Townsend's breakdown

*Terangkan secara ringkas kriteria kerosakan Townsend*

(20 marks/markah)

- (d) Determine the Townsend's secondary ionization coefficient,  $\gamma$  when the distance between the electrodes,  $d_s$  is increased to 0.012 m. (Noted that the electric field is constant)

*Tentukan pekali pengionan kedua Townsend,  $\gamma$  apabila jarak di antara elektrod,  $d_s$  ditambah kepada 0.012 m (catatan di mana medan elektrik adalah malar)*

(20 marks/markah)

- (e) The streamer criterion may be occurred in this gas between the electrodes at certain gap distance. From the first ionization coefficient obtained in (b), determine the gap distance of electrodes that initiates the streamer criterion and briefly explain how the streamer could occur.

*Kriteria streamer boleh berlaku di dalam gas ini pada suatu jarak di antara elektrod. Daripada nilai pekali pengionan pertama Townsend yang didapati dalam (b), tentukan jarak di antara dua elektrod yang memulakan kepada terjadinya kriteria streamer dan terangkan secara ringkas bagaimana kriteria streamer ini boleh berlaku.*

(20 marks/markah)

-4-

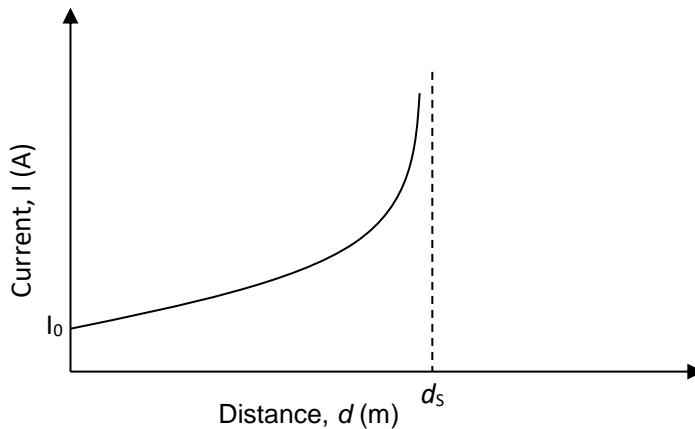


Figure 1.1 : Townsend type current versus distance of plane-plane electrodes

Rajah 1.1: Arus elektrik jenis Townsend lawan jarak d bagi satah-satah elektrod

2. (a) A transmission line of surge impedance  $Z$  ( $\Omega$ ) is terminated with an inductance  $L$  (mH). If an incident current wave of  $Ie^{-\alpha t}$  travels along the line to the junction point,

*Suatu litar penghantar bergalangan pusuan  $Z$  ( $\Omega$ ) diakhiri dengan kearahan  $L$  (mH). Jika gelombang tuju arus ialah  $Ie^{-\alpha t}$  bergerak sepanjang litar sehingga pada titik percantuman akhir,*

- (i) Draw the circuit diagram of the transmission line showing the travelling wave

*Lukis rajah litar penghantar menunjukkan pergerakan gelombang tersebut*

(25 marks/markah)

- (ii) Determine the transmitted voltage and current wave

*Tentukan gelombang voltan dan arus terhantar*

(25 marks/markah)

- (iii) Determine the reflected voltage and current wave

*Tentukan gelombang voltan dan arus terpantul*

(25 marks/markah)

... 5/-

-5-

- (b) A 220 kV, 3 phase line has a horizontal configuration of conductors 5 m apart. The ground clearance is 15 m. Find the position and number of ground wires required. Draw the schematic diagram with dimensions showing the position and the number of ground wires.

*Suatu 220 kV, taliān 3 fasa mempunyai tatarajah mendatar bagi pengalir dipisahkan di antaranya sejauh 5 m. Jarak daripada bumi 15 m. Cari kedudukan yang sesuai dan bilangan dawai bumi yang diperlukan. Lukiskan gambarajah skema bersama ukurannya menunjukkan kedudukan dan bilangan dawai bumi.*

*(25 marks/markah)*

3. (a) In general, give 2 methods used to generate AC high voltage generation in laboratory.

*Secara am beri 2 kaedah yang digunakan untuk menjana voltan tinggi AC di dalam makmal.*

*(20 marks/markah)*

- (b) Draw 3-stages cascaded transformers circuit used for AC high voltage generation and explain the disadvantages of this circuit arrangement.

*Lukis litar pengubah terlata 3 peringkat yang di gunakan bagi menjana voltan tinggi AC dan terangkan kelemahan litar yang menggunakan susunan ini.*

*(20 marks/markah)*

- (c) 8 stages of impulse generator has each condenser rated for 0.16  $\mu\text{F}$  and 125 kV. The load capacitor available is 0.001  $\mu\text{F}$ .

*Penjana dedenyut 8 peringkat mempunyai pemeluwap pada kadar 0.16  $\mu\text{F}$  dan 125 kV. Beban pemuat yang boleh diguna adalah 0.001  $\mu\text{F}$ .*

- (i) Draw the equivalent circuit of the impulse generator

*Lukis litar setara bagi penjana dedenyut ini.*

-6-

- (ii) Find the value of series resistance and the damping resistance needed to produce  $1.2/50 \mu\text{s}$  impulse wave.

*Cari nilai perintang sesiri dan perintang redaman bagi menjana  $1.2/50 \mu\text{s}$  gelombang denyut.*

- (iii) What is the maximum output voltage of the generator, if the charging voltage is  $120 \text{ kV}$

*Apakah nilai maksimum voltan keluaran penjana tersebut sekiranya voltan pengecasan adalah  $120 \text{ kV}$ .*

(60 marks/markah)

**PART B****BAHAGIAN B**

4. (a) Explain what is meant by the following terms

*Terangkan apa yang dimaksudkan oleh terma-terma berikut*

- (i) Ionization

*Pengionan*

- (ii) Partial Discharge

*Separai nyah caj*

- (iii) Breakdown Voltage

*Voltan pecah tebat*

- (iv) Non-self- restoring insulation

*Penebat bukan penyimpanan semula diri*

- (v) Non-uniform electric field

*Medan elektrik tidak seragam*

(20 marks/markah)

... 7/-

**SULIT**

-7-

- (b) Determine the potential  $V_r$ , the maximum electric field,  $E_m$ , and the field utilization factor,  $\eta$ , for the following geometrical configurations

*Tentukan upaya  $V_r$ , medan elektrik maksimum  $E_m$  dan faktor penggunaan medan  $\eta$  bagi tatarajah geometri berikut*

- (i) Concentric sphere (see Figure 4.1) with inner and outer radius of  $a$  and  $b$  meter, respectively, if  $E_r = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$  ( $V/m$ ) and  $V = - \int_a^b E_r dr$

*Sfera sepusat (lihat Rajah 4.1) dengan jejari dalaman dan luaran sebanyak  $a$  dan  $b$  meter, sekiranya  $E_r = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$  ( $V/m$ ) dan  $V = - \int_a^b E_r dr$*

(20 marks/markah)

- (ii) Coaxial cylinder (see Figure 4.2) with the inner and outer diameter of  $2a$  and  $2b$  meter, respectively, if  $E_r = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 r}$  ( $V/m$ ) and  $V = - \int_a^b E_r dr$

*Silinder sepaksi (lihat Rajah 4.2) dengan garis pusat dalaman dan luaran sebanyak  $2a$  dan  $2b$  meter, sekiranya*

$$E_r = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 r} \text{ ( $V/m$ ) and } V = - \int_a^b E_r dr$$

(20 marks/markah)

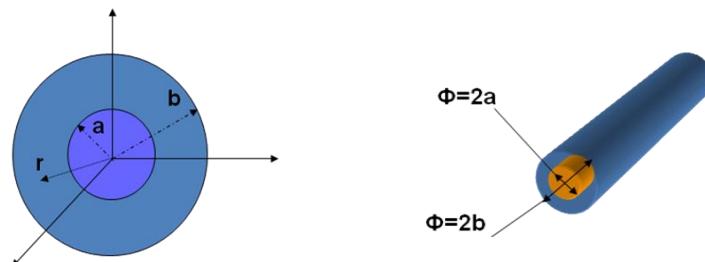


Figure 4.1 Concentric sphere

Rajah 4.1 Sfera sepusat

Figure 4.2 Coaxial cylinder

Rajah 4.2 Silinder sepaksi

-8-

- (c) Several theories have been proposed to explain the breakdown in liquids dielectric. One of the theories is Suspended Particle Theory. Explain briefly with the suitable diagram what is Suspended Particle Theory?

*Beberapa teori telah pun diperkenalkan untuk menerangkan keruntuhan dalam cecair dielektrik. Salah satu teorinya ialah "Suspended Particle Theory". Terangkan secara ringkas dengan bantuan gambarajah apakah "Suspended Particle Theory" tersebut?*

(20 marks/markah)

- (d) What are the electrical properties that are essential in determining the dielectric performance of liquid dielectrics?

*Apakah ciri-ciri elektrik yang perlu untuk menentukan prestasi dielektrik bagi cecair dielektrik?*

(20 marks/markah)

5. (a) State all possible high current measurement techniques that can be used for following application:

*Nyatakan semua kemungkinan cara pengukuran arus tinggi yang boleh digunakan untuk aplikasi berikut:*

- (i) Direct current.

*Arus terus.*

- (ii) Alternating current.

*Arus ulangalik.*

- (iii) High frequency AC, impulse and rapidly changing currents.

*Frekuensi tinggi AC, denyut dan arus berubah cepat.*

(21 marks/markah)

-9-

- (b) Circuit in Figure 5.1 is used to measure  $V_{rms}$  of high voltage AC application. Name the measurement technique for the circuit in the figure and give the equation to measure the  $V_1$ . Calculate the  $V_2$  value if  $C_1 = 10 \mu F$ ,  $C_2 = 22 \mu F$  and meter internal capacitance is at  $0.01 \mu F$  and the system operate at Malaysia frequency range.

*Litar di Rajah 5.1 di gunakan untuk mengukur  $V_{rms}$  bagi penggunaan voltan tinggi AC. Namakan cara pengukuran bagi litar yang ditunjukkan dalam rajah dan beri persamaan bagi mengukur  $V_1$ . Kira nilai  $V_2$  sekiranya  $C_1 = 10 \mu F$ ,  $C_2 = 22 \mu F$  dan pemuat dalaman meter adalah  $0.01 \mu F$  dan sistem berfungsi pada kadar frekuansi Malaysia.*

(29 marks/markah)

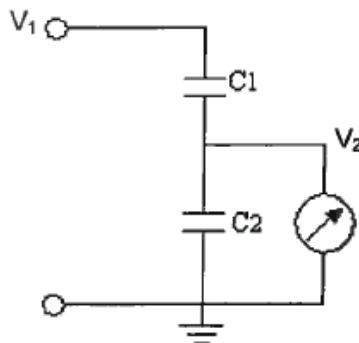


Figure 5.1 High Voltage AC Measurement Circuit

*Rajah 5.1 Litar pengukuran Voltan Tinggi AC.*

- (c) R-C mixed divider as Figure 5.2 has HV arm consisting of capacitance of  $400 \text{ pF}$  in series with a resistance of  $100 \Omega$ . The LV arms has resistance of  $0.175 \Omega$  in series with capacitance  $C_2$ .

*Pembahagi campuran R-C seperti Rajah 5.2 mempunyai lengan HV mempunyai kemuatan pada  $400 \text{ pF}$  secara sesiri dengan nilai perintang pada  $100 \Omega$ . Lengan LV mempunyai perintang pada  $0.175 \Omega$  yang bersiri dengan pemuat  $C_2$ .*

-10-

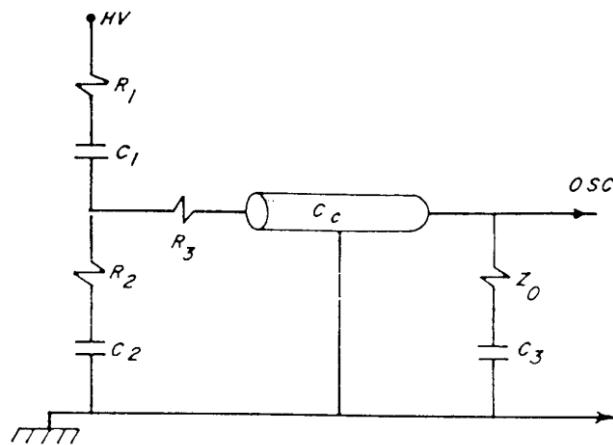


Figure 5.2 R-C mixed divider circuit

Rajah 5.2 Litar pembahagi campuran R-C

- (i) What should be the value of  $C_2$  for correct compensation?  
*Apakah nilai sepatutnya bagi  $C_2$  bagi memperoleh pampasan yang betul.*
- (ii) The divider is connected to a CRO through a measuring cable of  $75 \Omega$  surge impedance. What should be the value of  $R_4$  and  $C_4$  (as Figure 5.2) in the matching impedance.  
*Pembahagi di sambung pada CRO menggunakan kabel pengukur yang mempunyai nilai galangan pusuan pada  $75 \Omega$ . Apakah nilai sepatut  $R_4$  dan  $C_4$  bagi memperoleh nilai galangan sepadan.*
- (iii) Determine the ratio of the divider.  
*Tentukan nilai nisbah bagi pembahagi.*

(50 marks/markah)

6. (a) What are the functions of circuit breaker in electrical system.

*Apakah fungsi-fungsi pemutus litar dalam sistem elektrik.*

(18 marks/markah)

-11-

- (b) Briefly explain the formation of arc and list all the medium used for arc quenching for voltage above 415 V.

*Terangkan secara ringkas pembentukan arka dan senaraikan semua bahanatara yang digunakan bagi lingkap-kejut arka bagi voltan melebihi 415 V.*

(32 marks/markah)

- (c) Figure 6.1 is the cross section of the vacuum interrupter, list all the components marks from 1 to 5 and explain the working principles of this circuit breaker.

*Rajah 6.1 adalah keratan lintang penyampuk vakum, senaraikan semua komponen yang bertanda 1 sehingga 5 dan terangkan prinsip kerja bagi pemutus litar ini.*

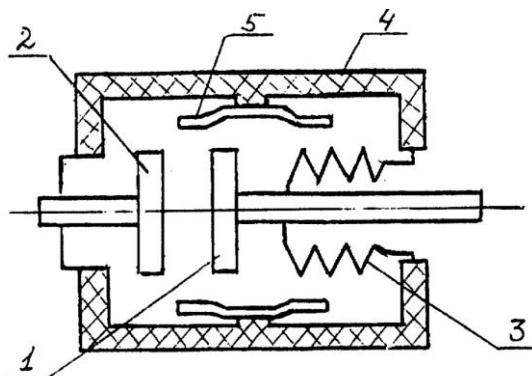


Figure 6.1 Vacuum Interrupter

*Rajah 6.1 Penyampuk vakum*

(35 marks/markah)

- (d) What are the suitable operating voltage for air blast circuit breaker and name all type of air blast used for this circuit breaker.

*Apakah nilai voltan yang sesuai bagi pengendalian pemutus litar bagas udara dan namakan semua jenis bagas udara yang digunakan dalam pemutus litar ini.*

(15 marks/markah)

oooOooo