

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Second Semester Examination
Academic Session 2006/2007

April 2007

ZAT 283/3 - Instrumentation
[Instrumentasi]

Duration: 3 hours
[Masa : 3 jam]

Please ensure that this examination paper contains **EIGHT** printed pages before you begin the examination.

[Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LAPAN muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.]

Instruction: Answer all **FIVE** questions. Students are allowed to answer all questions in Bahasa Malaysia or in English.

Arahan: Jawab kesemua **LIMA** soalan. Pelajar dibenarkan menjawab semua soalan sama ada dalam Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris.]

1. (a) Give an explanation for each of the following techniques employed for the reference junction compensation in thermocouple sensors

[Berikan penjelasan untuk setiap satu teknik yang digunakan untuk simpang rujukan pampasan dalam pengesan termogandingan yang disenaraikan di bawah]

- (i) Controlled temperature reference block
[Blok rujukan suhu terkawal]
- (ii) Software reference correction
[Pembetulan rujukan sofwer]
- (iii) Reference compensation circuits
[Litar pampasan rujukan]

(30/100)

- (b) (i) Briefly describe the three most employed techniques for noise reduction in order to use thermocouples effectively in industry

[Berikan gambaran ringkas tiga teknik yang paling banyak digunakan untuk pengurangan hingar untuk menggunakan termogandingan dengan berkesan dalam industri]

- (ii) Draw and briefly explain a typical arrangement for measurement with a thermocouple that you have learnt

[Lukis dan jelaskan dengan ringkas susunan yang biasa digunakan untuk pengukuran dengan termogandingan yang anda telah belajar]

(30/100)

	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
-150	-4.81	-4.92	-5.03	-5.14	-5.24	-5.34	-5.43	-5.52	-5.60	-5.68
-100	-3.49	-3.64	-3.78	-3.92	-4.06	-4.19	-4.32	-4.45	-4.58	-4.70
-50	-1.86	-2.03	-2.20	-2.37	-2.54	-2.71	-2.87	-3.03	-3.19	-3.34
0	0.00	-0.19	-0.39	-0.58	-0.77	-0.95	-1.14	-1.32	-1.50	-1.68
+ 0	0.00	0.20	0.40	0.60	0.80	1.00	1.20	1.40	1.61	1.81
+ 50	2.02	2.23	2.43	2.64	2.85	3.05	3.26	3.47	3.68	3.89
+ 100	4.10	4.31	4.51	4.72	4.92	5.13	5.33	5.53	5.73	5.93
+ 150	6.13	6.33	6.53	6.73	6.93	7.13	7.33	7.53	7.73	7.93
+ 200	8.13	8.33	8.54	8.74	8.94	9.14	9.34	9.54	9.75	9.95
+ 250	10.16	10.36	10.57	10.77	10.98	11.18	11.39	11.59	11.80	12.01
+ 300	12.21	12.42	12.63	12.83	13.04	13.25	13.46	13.67	13.88	14.09
+ 350	14.29	14.50	14.71	14.92	15.13	15.34	15.55	15.76	15.98	16.19
+ 400	16.40	16.61	16.82	17.03	17.24	17.46	17.67	17.88	18.09	18.30
+ 450	18.51	18.73	18.94	19.15	19.36	19.58	19.79	20.01	20.22	20.43
+ 500	20.65	20.86	21.07	21.28	21.50	21.71	21.92	22.14	22.35	22.56
+ 550	22.78	22.99	23.20	23.42	23.63	23.84	24.06	24.27	24.49	24.70
+ 600	24.91	25.12	25.34	25.55	25.76	25.98	26.19	26.40	26.61	26.82
+ 650	27.03	27.24	27.45	27.66	27.87	28.08	28.29	28.50	28.72	28.93
+ 700	29.14	29.35	29.56	29.77	29.97	30.18	30.39	30.60	30.81	31.02
+ 750	31.23	31.44	31.65	31.86	32.06	32.27	32.48	32.68	32.89	33.09
+ 800	33.30	33.50	33.71	33.91	34.12	34.32	34.53	34.73	34.93	35.14
+ 850	35.34	35.54	35.75	35.95	36.15	36.35	36.55	36.76	36.96	37.16
+ 900	37.36	37.56	37.76	37.96	38.16	38.36	38.56	38.76	38.95	39.15
+ 950	39.35	39.55	39.75	39.94	40.14	40.34	40.53	40.73	40.92	41.12
+ 1000	41.31	41.51	41.70	41.90	42.09	42.29	42.48	42.67	42.87	43.06
+ 1050	43.25	43.44	43.63	43.82	44.02	44.21	44.40	44.59	44.78	44.97
+ 1100	45.16	45.35	45.54	45.73	45.92	46.11	46.29	46.48	46.67	46.85

Table 1 (*Jadual 1*)

- (c) Based on Table 1,
[Berdasarkan Jadual 1,]

- (i) Write the interpolation equation to determine the temperature of a thermocouple if the voltage needed is not in the table given and explain each of the symbols used

[Tuliskan persamaan interpolasi untuk menentukan suhu suatu termogandingan jika voltan yang diperlukan tiada dalam jadual yang diberikan dan jelaskan setiap simbol yang digunakan]


- (ii) Using the equation that you have given in (i), determine the temperature at the measurement junction if the measured voltage is 25.60mV, with the reference temperature at 0°C

[Menggunakan persamaan yang anda berikan dalam (i), tentukan suhu pada simpang pengukuran jika voltan yang diukur ialah 25.60mV, dengan suhu rujukan pada 0°C]


- (iii) Determine the voltage for 517°C with the reference junction at -38°C

[Tentukan voltan untuk 517°C dengan suhu rujukan pada -38°C]
(40/100)

2.

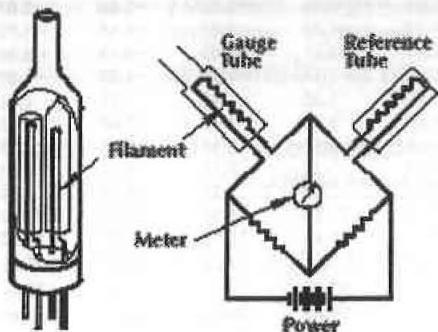

(a)

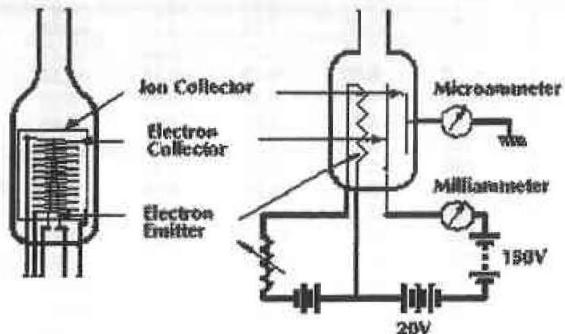


(b)


Figure 1 (Rajah 1)

- (a) Identify the pressure sensors in Figure 1 and explain each of the sensors
[Kenalpasti pengesan-pengesan tekanan dalam Rajah 1 dan jelaskan setiap satu pengesan]

(30/100)

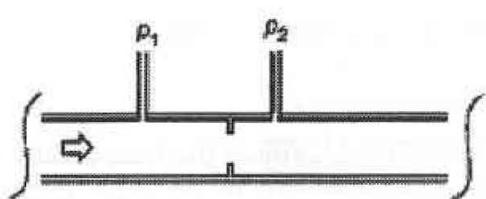

(a)

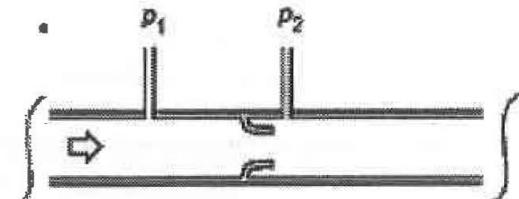

(b)

Figure 2 (Rajah 2)

- (b) Identify the flow sensors in Figure 2 and explain each of the sensors
[Kenalpasti pengesan-pengesan aliran dalam Rajah 2 dan jelaskan setiap satu pengesan]

(30/100)

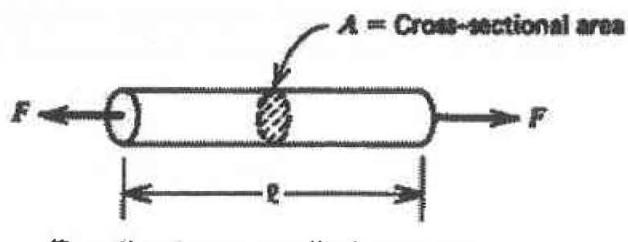


Figure 3 (Rajah 3)

- (c) (i) Based on Figure 3, proof that the change in resistance, in a strain sensor is $\Delta R \approx 2R_o \frac{\Delta l}{l_o}$
[Berdasarkan Rajah 3, buktikan bahawa perubahan dalam rintangan, dalam suatu pengesan terikan adalah $\Delta R \approx 2R_o \frac{\Delta l}{l_o}$]

- (ii) Give an explanation on the Gauge Factor (GF) in metal and semiconductor strain gauges
[Berikan penjelasan tentang Faktor Pengukur (GF) dalam pengesan terikan logam dan semikonduktor]
- (iii) Describe the strain-gauge load cells
[Jelaskan sel beban pengesan terikan]

(40/100)

3. (a) (i) Describe the criteria taken into consideration in the specification of a photomultiplier tubes
[Jelaskan criteria yang diambil kira dalam spesifikasi sesuatu tiub fotomultiplier]
- (ii) With appropriate figure, elucidate how a photoemissive works
[Dengan rajah yang sesuai, tunjukkan bagaimana suatu fotopancaran bekerja]

(50/100)

- (b) Clarify
[Jelaskan]

(i) shot noise
[hingar shot]

(ii) 1/f noise
[hingar 1/f] (25/100)

(c) Explain noise factor
[Jelaskan faktor hingar] (25/100)

4.

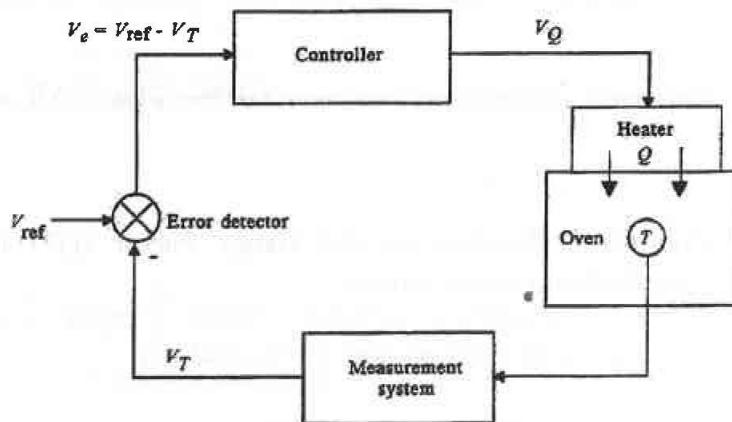


Figure 4 (*Rajah 4*)

- (a) Based on Figure 4,
[Berdasarkan Rajah 4.]

 - (i) explain how the control system works
[jelaskan bagaimana sistem kawalan tersebut bekerja]
 - (ii) modify the system into supervisory control system and clarify how it works
[ubahsuai sistem tersebut kepada sistem kawalan penyeliaan dan jelaskan bagaimana ia bekerja]
 - (iii) modify the system into direct digital control system and clarify how it works
[ubahsuai sistem tersebut kepada sistem kawalan digital terus dan jelaskan bagaimana ia bekerja]

- (b) Accompanied by appropriate figures, explain
[Beserta dengan rajah-rajab yang sesuai, jelaskan]

- (i) damped response
[sambutan terlembap]
(ii) cyclic response
[sambutan berkitar]

(30/100)

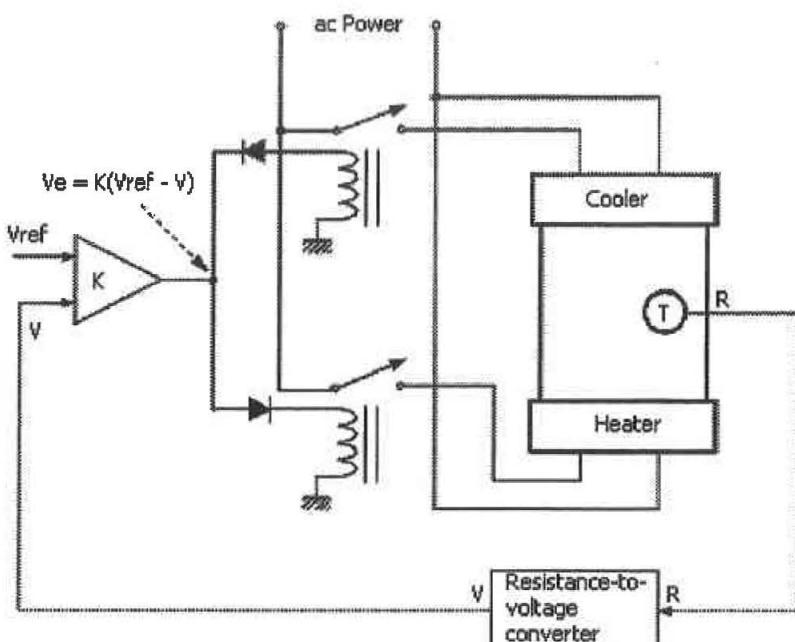


Figure 5 (Rajah 5)

- (c) Based on Figure 5, give details on how the on/off control system works
[Berdasarkan Rajah 5, berikan maklumat bagaimana sistem kawalan on/off tersebut bekerja]

(20/100)

5. (a) Draw the bathtub curve for instrument reliability showing the periods of instrument or product lifespan and briefly discuss the hypothetical failure rates shown by the curve
[Lukis lengkung mangkuk mandi untuk keboleharapan instrumen yang menunjukkan masa hayat instrumen atau produk dan bincangkan dengan ringkas kadar kegagalan hipotetik yang ditunjukkan oleh lengkung tersebut]

(40/100)

- (b) Discuss the methods used to avoid infant mortality
[Bincang kaedah-kaedah yang digunakan untuk mengelakkan "infant mortality"] (30/100)
- (c) Give an explanation on how to assess wear-out time of a component in a system
[Berikan penjelasan tentang bagaimana untuk menilai masa habis-guna untuk komponen dalam sesuatu sistem] (30/100)

- 000 O 000 -