

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Peperiksaan Semester Tambahan
Sidang 1987/88

ZCC 114/3 - Keelektrikan dan Kemagnetan I

Tarikh: 22 Jun 1988

Masa: 2.15 petang - 5.15 petang
(3 jam)


Jawab KESEMUA ENAM soalan.
Kesemuanya wajib dijawab di dalam Bahasa Malaysia.

1. (a) Nyatakan Hukum Coulomb.

(10/100)

Tiga cas titik q_1 , q_2 dan q_3 disusunkan pada tiga penjuru sesuatu segiempat sama seperti ditunjukkan dalam gambarajah di bawah. Dua cas titik dikenali sebagai $q_1 = 10^{-8} \text{ C}$ dan $q_2 = 2.8 \times 10^{-8} \text{ C}$, manakala medan elektrik di penjuru keempat segiempat sama ini ditujui secara mengufuk seperti ditunjukkan.

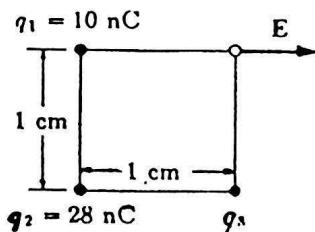- (i) Apakah cas titik q_3 ?
(ii) Apakah magnitud jumlah medan elektrik \vec{E} di penjuru keempat ini?



(40/100)


- (b) Suatu sfera pengkonduksi yang mempunyai jejari a diselit (inserted) ke dalam suatu sfera dielektrik sepusat yang meluas dari $r = a$ ke $r = b$. Lihat Gambarajah di bawah. Gunakan Hukum Gauss untuk menunjukkan bahawa kapasitans sfera diberikan dengan rumusan

.../2

- 2 -

$$C = \frac{4\pi\epsilon_0 \kappa_e a}{1 + (a/b)(\kappa_e - 1)}$$


κ_e ialah pemalar dielektrik.

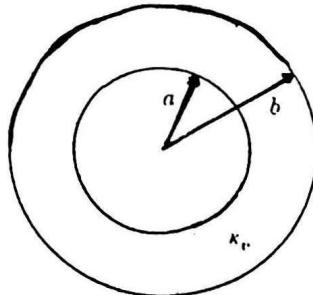

(50/100)

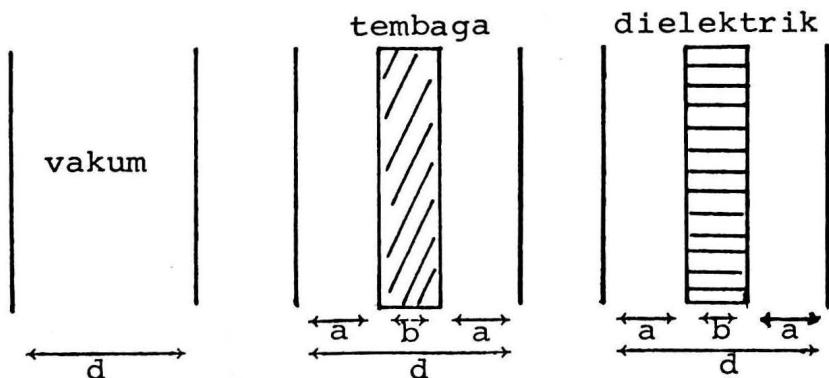2. (a) Gambarajah di bawah menunjukkan suatu kapasitor plat-selari di dalam tiga keadaan. Pada mulanya suatu beza keupayaan V_o disambungkan tanpa kepingan tembaga atau kepingan dielektrik. Dengan mengekalkan beza keupayaan V_o ,
- (i) suatu kepingan tembaga dan
 - (ii) suatu kepingan dielektrik dimasukkan seperti yang ditunjukkan.

Anggupkan $A = 100 \text{ cm}^2$, $b = 1.0 \text{ cm}$, $a = 0.5 \text{ cm}$, pemalar dielektrik $K = 7.0$ dan $V_o = 100 \text{ volt}$. (Ambil perhatian bahawa $2a + b = d$).




.../3

- 3 -


- (i) berapakah kapasitans bagi tiga kes yang berbeza di atas? (60/100)
- (ii) berapakah kerja luar yang dilakukan untuk memasukkan
- (1.1) kepingan tembaga dan
 (1.2) kepingan dielektrik? (40/100)

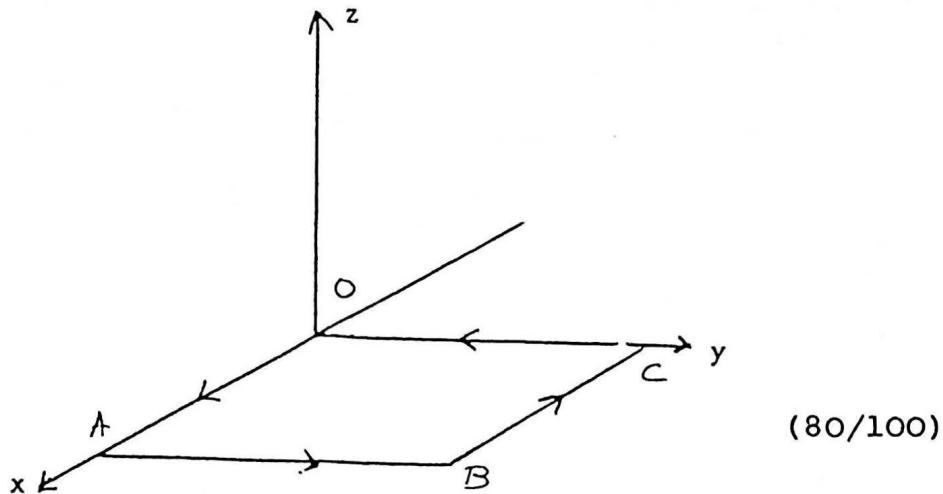3. (a) Terangkan persamaan Lorentz (10/100)
- (b) Apakah momen dwikutub vektor bagi suatu gegelung arus? (10/100)
- (c) Suatu gegelung, OABC, berbentuk segiempat sama terletak pada satah xy dengan sisinya selari dengan paksi-paksi seperti ditunjukkan dalam Gambarajah di bawah. Panjang segi ialah 30.0 cm. Gegelung ini membawa arus yang bernilai 4.0A dan suatu medan magnet seragam $\vec{B} = (0.100\hat{j} + 0.173\hat{k})$ Tesla terdapat dalam kawasan gegelung.
- (i) Hitung daya yang dialami oleh setiap sisi gegelung ini.
 (ii) Apakah jumlah daya yang dialami oleh gegelung?
 (iii) Berapakah momen dwikutub vektor bagi gegelung?
 (iv) Hitung tork yang dialami oleh gegelung.



- 4 -

4. (a) Nyatakan Hukum-hukum Kirchoff

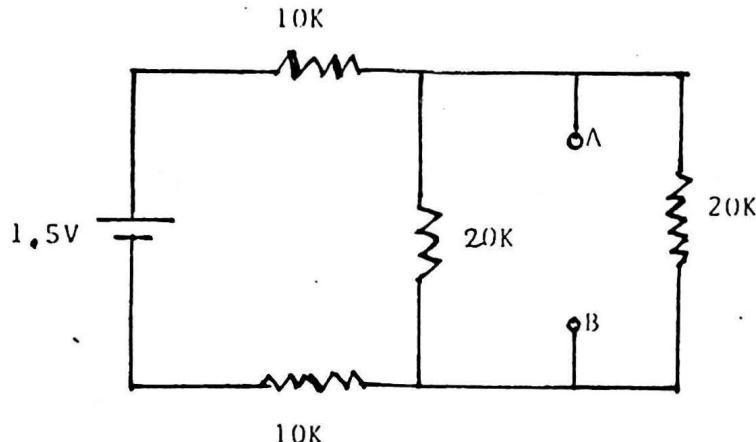

(10/100)

- (b) Di dalam litar di atas, gunakan Teorem Thevenin untuk mendapatkan


- (i) beza keupayaan di antara titik A dan titik B?
- (ii) bacaan suatu voltmeter yang mempunyai rintangan dalam 10K jika disambungkan dari A ke B?
- (iii) bacaan suatu voltmeter yang mempunyai rintangan dalam 100K jika disambungkan dari A ke B.

(80/100)

Dari pada bahagian (ii) dan (iii), apakah kesimpulan yang anda perolehi tentang ciri-ciri sesuatu voltmeter yang jitu?

(10/100)

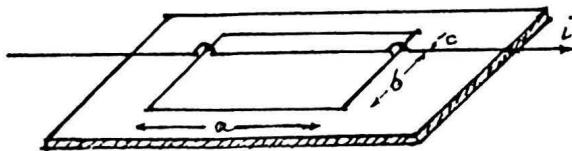5. Nyatakan Hukum Ampere dan Hukum Faraday.



(20/100)


.../5

- 5 -

- (b) Bagi konfigurasi di atas, kalau dawai lurus serta panjangnya takterhingga membawa arus i ,

- (i) berapakah jumlah fluks magnet yang melalui gelung empatsegi tepat?
- (ii) berapakah induktans saling bagi kombinasi ini?
- (iii) Apakah yang terjadi jika $b = c$? (40/100)

(c)

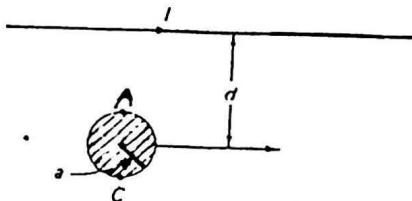

Di dalam gambarajah di atas, suatu sfera logam bergerak dengan halaju v selari dengan suatu dawai lurus yang panjangnya takterhingga. Dawai ini membawa suatu arus I . Tunjukkan bahawa daya gerak elektromotif teraruh (dge teraruh) di antara titik-titik A dan C di atas sfera adalah

$$\left(\frac{\mu_0 I v}{2\pi}\right) \ln \left[\frac{(d + a)}{(d - a)} \right].$$

(40/100)


6. (a) Bagi teori arus ulang-alik, tunjukkan bahawa voltan akan mendahului arus dengan fasa 90° untuk kes induktor tulin. Terbitkan perhubungan di antara voltan dan arus bagi kes rintangan tulin dan kes kapasitor.

(40/100)

.../6

- 6 -

(b)

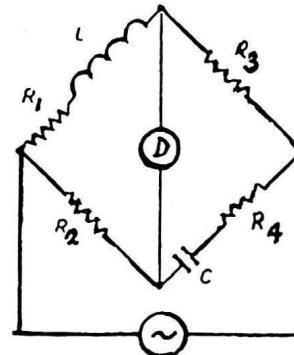

Gambarajah di atas menunjukkan tetimbang Hay bagi pengukuran swa-induktans yang bernilai besar. L ialah induktans yang akan diukur, R_1 rintangan dalamnya, C suatu kapasitor piawai bolehubah dan R_2 , R_3 dan R_4 adalah rintangan tak mengaruh.

Keseimbangan boleh dicapai melalui ubahan R_2 , R_4 dan C . Tunjukkan bahawa, pada keseimbangan,

$$L = \left[R_2 R_3 C / (1 + \omega^2 R_4^2 C^2) \right]$$

dan

$$R_1 = \left[R_2 R_3 R_4 \omega^2 C^2 / (1 + \omega^2 R_4^2 C^2) \right]$$

di mana $\omega = 2\pi f$ frekuensi sudut bagi bekalan.

(Kunci jawab: Bila keseimbangan dicapai, tiada arus yang mengalir melalui alat pengesan D).

(60/100)

-ooooOoooo-